# Архитектура и микроархитектура. Однотактный RISC-V

# Уровни абстракции

Уровень	Пример
Прикладные программы	Текстовый редактор
Системное ПО	ОС, драйверы
Архитектура набора команд	Инструкции, регистры
Микроархитектура	АЛУ, конвейер
Логика	Сумматоры, сдвиговые регистры
Цифровая электроника	Элементы AND, XOR, триггеры
Аналоговая электроника	Усилители, генераторы колебаний
Полупроводниковые устройства	Полевые и биполярные транзисторы

# ISA и микроархитектура

Архитектура набора команд (instruction set architecture, ISA)

 часть архитектуры, определяющая интерфейс микропроцессора, видимый программисту.

Микроархитектура — организация логических блоков, определяющих реализацию ISA в микропроцессоре.

Одна ISA может быть реализована в микроархитектурах с разным соотношением цены, производительности и потребляемой энергии.

Пример: x86 ISA

- Intel 80486
- Intel Core i7
- AMD Ryzen



## ISA

## Инструкции

- Могут использовать данные из регистров, памяти, а также констант из тела инструкции
- Двоичные машинные коды (команды), а также их мнемонические представления, которые говорят процессору, что нужно делать

#### Регистры

- Самая быстрая память, но вмещает мало данных (десятки байт)
- Адресуются по имени или порядковому номеру
- Не путать с массивами триггеров

#### Память

- Много места для данных, но доступ к ней занимает больше времени
- Побайтовая или пословная адресация

# RISC и CISC архитектуры

#### **RISC**

Малый набор инструкций, которые выполняют простые операции.

## Примеры:

- ARM
  - Микроконтроллеры STM32
  - Мобильные телефоны
- MIPS
  - PlayStation 2
- RISC-V
  - o SiFive FE310

#### CISC

Большой набор инструкций различной сложности, которые могут кодировать по нескольку операций.

## Примеры:

- PDP-11
- x86
  - Большинство ПК

## **RISC-V**

RISC-V — открытая архитектура RISC-микропроцессоров с большим выбором расширений

- Спецификация:
  - The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA
  - The RISC-V Instruction Set Manual Volume II: Privileged Architecture
- RV32I базовый вариант для работы с целыми числами
  - Расширение M умножение и деление
  - Расширение А атомарные операции
  - Расширение F числа с плавающей точкой
  - Расширение D числа двойной точности с плавающей точкой
  - o etc.
- RV32E модификация RV32I для встраиваемых (embedded) платформ
- RV64I
- RV128I



# Обзор RV32I

## Инструкции:

- 47 (38) инструкций длины 32 бита
  - Арифметические операции
  - Доступ к памяти
  - Условные и безусловные переходы
  - Системные инструкции
- 6 форматов: R, I, S, U, B, J

## Регистры:

- 31 регистр общего назначения x1-x31 для 32-битных целых чисел
- 32-битный константный нулевой регистр х0
- 32-битный счетчик команд (program counter pc)

XLEN-1	0
x0 / z	ero
x1	
x2	
х3	
x4	
х5	
х6	
x7	
х8	
х9	
x10	
x11	
x12	
x13	
x14	
x15	
x16	
x17	
x18	
x19	
x20	
x21	
x22	
x23	
x24	
x25	
x26	
x27	
x28	
x29	
x30	
x31	
XLEN	

XLEN-1	0
рс	
XLEN	

# Инструкция ADDI

31	25   24	20	19	15	14	12	11		7	6		0
	$\operatorname{imm}[11:0]$			rs1	fun	ct3		$^{\mathrm{rd}}$			opcode	Type-I
	simm[11:0]			rs1	00	00		$^{\mathrm{rd}}$			0010011	ADDI rd, rs1, imm


ADDI прибавляет знаковое 12-битное число (расширенное до 32 бит) к регистру rs1 и сохраняет в rd. Переполнение игнорируется. ADDI используется для реализации псевдо-инструкций MV, LI, NOP.

- Инструкция определяется полями funct3 и opcode
- Поле **imm** содержит непосредственное значение операнда
- Поля **rs1** и **rd** содержат номера регистра-источника и регистра-назначения соответственно

Машинный код (hex)	Код на ассемблер		Псевдокод
00b00293	addi x5,	x0, 11	x5 <- 11
00928393	addi x7,	x5, 9	x7 < -x5 + 9
00000013	addi x0,	x0, 0	nop
00038593	addi x11,	x7, 0	x11 <- x7
ffb38393	addi x7,	×7, -5	x7 <- x7 - 5
 
## АЛУ

**Арифметико-логическое устройство** — схема, производящая арифметические и логические над целыми числами



```
module alu(
    input [31:0]src_a,
    input [31:0]src_b,
    input op,
    output reg [31:0]res
always @(*) begin
    case (op)
        1'b0: res = src_a;
        1'b1: res = src_a + src_b;
    endcase
end
endmodule
```

## Однотактное устройство управления

```
module control(
    input [31:0]instr,
    output reg [11:0]imm12,
    output reg rf_we,
    output reg alu_op
wire [6:0]opcode = instr[6:0];
wire [2:0]funct3 = instr[14:12];
always @(*) begin
    . . . . . . . . . . .
end
endmodule
```

```
always @(*) begin
    rf_we = 1'b0:
    alu_{op} = 1'b0;
    imm12 = 12'b0;
    casez ({funct3, opcode})
        10'b000_0010011: begin // ADDI
            rf_we = 1'b1:
            alu_{op} = 1'b1;
            imm12 = instr[31:20];
        end
        default: :
    endcase
end
```

## Однотактное ядро

```
module core(
    input clk,
    input [31:0]instr,
    input [31:0]last_pc,
    output [31:0]instr_addr
);
reg [31:0]pc = 0;
assign instr_addr = pc;
always @(posedge clk) begin
    pc \leftarrow (pc == last_pc) ? pc : pc + 1;
    $display("[%h] %h", pc, instr);
end
wire [4:0]rd = instr[11:7];
wire [4:0]rs1 = instr[19:15];
wire [31:0]alu_result;
wire [31:0]alu_b_src = imm32;
alu alu(
    .src_a(rf_rdata0), .src_b(alu_b_src), .op(alu_op),
    .res(alu_result)
);
```

```
wire [31:0]rf_rdata0;
wire [4:0]rf_raddr0 = rs1;
wire [31:0]rf_wdata = alu_result;
wire [4:0]rf_waddr = rd;
wire rf_we;
req_file rf(
    .clk(clk).
    .raddr0(rf_raddr0), .rdata0(rf_rdata0),
    .raddr1(5'b0),
    .waddr(rf_waddr), .wdata(rf_wdata), .we(rf_we)
);
wire [31:0]imm32 = \{\{20\{imm12[11]\}\}, imm12\};
wire [11:0]imm12;
control control(
    .instr(instr),
    .imm12(imm12),
    .rf_we(rf_we),
    .alu_op(alu_op)
);
endmodule
```


# Тестирование

```
module cpu_top(
                                                      module testbench;
    input clk
                                                       req clk = 1'b0;
wire [31:0]instr_addr;
                                                       always
wire [31:0]instr_data;
                                                           #1 clk = \sim clk;
rom rom(.addr(instr_addr), .q(instr_data));
                                                       cpu_top cpu_top(.clk(clk));
core core(
    .clk(clk),
                                                       initial begin
    .instr_data(instr_data), .last_pc(32'h4),
                                                           $dumpvars;
                                                           #10 $finish;
    .instr_addr(instr_addr)
);
                                                       end
                                                       endmodule
endmodule
```

# Результат

```
[00000000] 00b00293
x0: 00000000 x4: xxxxxxxx x8: xxxxxxx x12: xxxxxxxx
x1: xxxxxxx x5: 0000000b x9: xxxxxxx x13: xxxxxxx
x2: xxxxxxx x6: xxxxxxx x10: xxxxxxx x14: xxxxxxxx
x3: xxxxxxx x7: xxxxxxxx x11: xxxxxxxx x15: xxxxxxxx
[00000001] 00928393
x0: 00000000 x4: xxxxxxxx x8: xxxxxxx x12: xxxxxxxx
x1: xxxxxxxx x5: 0000000b x9: xxxxxxxx x13: xxxxxxxx
x2: xxxxxxx x6: xxxxxxx x10: xxxxxxx x14: xxxxxxx
x3: xxxxxxx x7: 00000014 x11: xxxxxxxx x15: xxxxxxxx
[00000002] 00000013
x0: 00000000 x4: xxxxxxxx x8: xxxxxxx x12: xxxxxxxx
x1: xxxxxxx x5: 0000000b x9: xxxxxxx x13: xxxxxxx
x2: xxxxxxx x6: xxxxxxx x10: xxxxxxx x14: xxxxxxx
x3: xxxxxxx x7: 00000014 x11: xxxxxxxx x15: xxxxxxxx
[00000003] 00038593
x0: 00000000 x4: xxxxxxxx x8: xxxxxxx x12: xxxxxxxx
x1: xxxxxxx x5: 0000000b x9: xxxxxxx x13: xxxxxxx
x2: xxxxxxx x6: xxxxxxx x10: xxxxxxx x14: xxxxxxxx
x3: xxxxxxx x7: 00000014 x11: 00000014 x15: xxxxxxxx
[00000004] ffb38393
x0: 00000000 x4: xxxxxxxx x8: xxxxxxx x12: xxxxxxxx
x1: xxxxxxx x5: 0000000b x9: xxxxxxx x13: xxxxxxx
x2: xxxxxxx x6: xxxxxxx x10: xxxxxxx x14: xxxxxxx
x3: xxxxxxx x7: 0000000f x11: 00000014 x15: xxxxxxxx
```

program.txt	program.s				
00b00293	addi x5,	х0,	11		
00928393	addi x7,	x5,	9		
00000013	addi x0,	χ0,	0		
00038593	addi x11,	x7,	0		
ffb38393	addi x7,	x7,	-5		

 

# GitHub

github.com/viktor-prutyanov/drec-fpga-intro