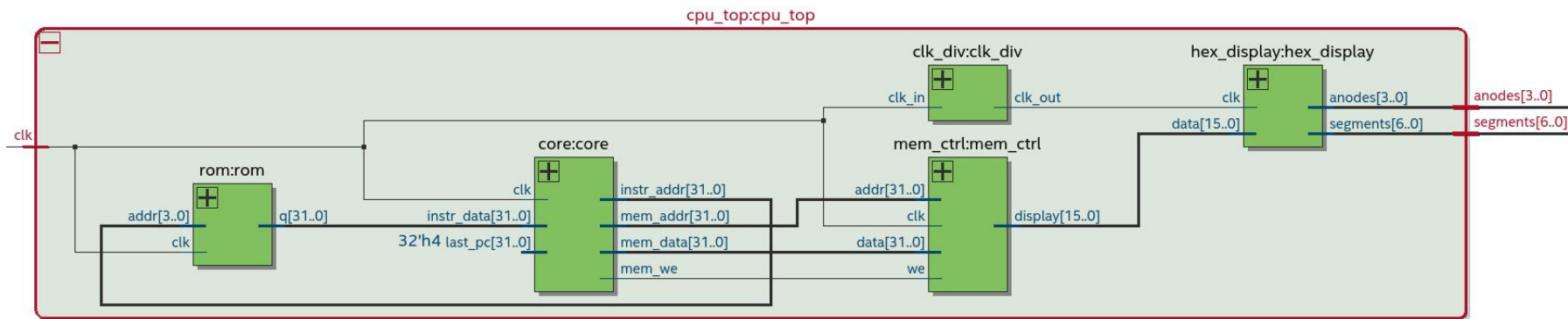


Ввод-вывод. MMIO

# PMIO и MMIO

- Ввод-вывод через порты (Port-mapped I/O)
  - I/O осуществляется специальными инструкциями
  - Пример: `inb`, `outb`, `inw`, `outw`, и т.д. в x86
- Ввод-вывод через память (Memory-mapped I/O)
  - I/O осуществляется инструкциями работы с памятью



# Инструкция SW

31	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
imm[11:5]				rs2		rs1		funct3	imm[4:0]		opcode	Type-S
simm[11:5]				rs2		rs1		010	simm[4:0]		0100011	SW rs2, offset(rs1)

**SW** сохраняет значение 32-битного слова из регистра **rs2** в память по адресу **rs1 + offset**, где **offset** — знаковое 12-битное число (расширенное до 32 бит). Адрес должен быть выровнен на границу слова.

- Инструкция определяется полями **funct3** и **opcode**
- Поле **imm** содержит непосредственное значение операнда
- Поля **rs1** и **rs2** содержат номера регистров-источников

Машинный код	Код на языке ассемблера RISC-V	Псевдокод
01800593	<b>li</b> x11, 0x42	x11 <- 0x18
01000393	<b>li</b> x7, 0x10	x7 <- 0x10
00b3a823	<b>sw</b> x11, 0x10(x7)	[x7+0x10] <- x11

# Контроллер памяти и ввода-вывода

```
module mem_ctrl(  
    input clk,  
    input [31:0]addr,  
    input [31:0]data,  
    input we,  
  
    output reg [15:0]display = 16'b0  
);  
  
always @(posedge clk) begin  
    if (we) begin  
        $display("[%h] <- %h", addr, data);  
        if (addr == 32'h20)  
            display <= data[15:0];  
    end  
end  
  
endmodule
```


# Однотактное устройство управления v2

```
module control(  
    input [31:0]instr,  
  
    output reg [11:0]imm12,  
    output reg rf_we,  
    output reg alu_op,  
    output reg mem_we  
);  
  
wire [6:0]opcode = instr[6:0];  
wire [2:0]funct3 = instr[14:12];  
  
always @(*) begin  
    rf_we = 1'b0;  
    alu_op = 1'b0;  
    imm12 = 12'b0;  
    mem_we = 1'b0;  
  
    .....  
endmodule
```

```
casez ({funct3, opcode})  
    10'b000_0010011: begin // ADDI  
        rf_we = 1'b1;  
        alu_op = 1'b1;  
        imm12 = instr[31:20];  
    end  
    default: ;  
endcase
```

Из первой версии
 
```
casez ({funct3, opcode})  
    10'b000_0010011: begin // ADDI  
        rf_we = 1'b1;  
        alu_op = 1'b1;  
        imm12 = instr[31:20];  
    end  
    10'b010_0100011: begin // SW  
        alu_op = 1'b1;  
        imm12 = {instr[31:25], instr[11:7]};  
        mem_we = 1'b1;  
    end  
    default: ;  
endcase
```



# Однотактное ядро v2

```
module core(  
    input [31:0]instr_data,  
    input [31:0]last_pc,  
  
    output [31:0]instr_addr  
    output [31:0]instr_addr,  
    output [31:0]mem_addr,  
    output [31:0]mem_data,  
    output mem_we  
);  
  
.....  
  
wire [4:0]rd = instr[11:7];  
wire [4:0]rs1 = instr[19:15];  
wire [4:0]rs2 = instr[24:20];  
  
wire [31:0]rf_rdata0;  
wire [4:0]rf_raddr0 = rs1;  
  
wire [31:0]rf_rdata1;  
wire [4:0]rf_raddr1 = rs2;  
  
wire [31:0]rf_wdata = alu_result;  
wire [4:0]rf_waddr = rd;
```

```
wire rf_we;  
  
assign mem_addr = alu_result;  
assign mem_data = rf_rdata1;  
  
.....  
  
reg_file rf(  
    .clk(clk),  
    .raddr0(rf_raddr0), .rdata0(rf_rdata0),  
    .raddr1(rf_raddr1), .rdata1(rf_rdata1),  
    .waddr(rf_waddr), .wdata(rf_wdata), .we(rf_we)  
);  
  
.....  
  
control control(  
    .instr(instr),  
    .imm12(imm12),  
    .rf_we(rf_we),  
    .alu_op(alu_op),  
    .mem_we(mem_we)  
);  
  
endmodule
```

# Тестирование

```
.text  
.globl _start  
.globl _finish
```

```
_start:  
    li x11, 0x42  
    li x7, 0x10  
    sw x11, 0x10(x7)
```

```
_finish:  
    nop
```

```
$ whisper -l --isa=i sw.elf
```

#1	0	00010054	04200593	r	0b	00000042	addi	x11,	x0,	0x42
#2	0	00010058	01000393	r	07	00000010	addi	x7,	x0,	0x10
#3	0	0001005c	00b3a823	m	00000020	00000042	sw	x11,	0x10(x7)	

# GitHub

[github.com/viktor-prutyanov/drec-fpga-intro](https://github.com/viktor-prutyanov/drec-fpga-intro)